

## Les filtres

Pour chaque circuit, déterminer le type de filtre ainsi que la fonction de transfert. Puis, la mettre sous forme normalisée.

